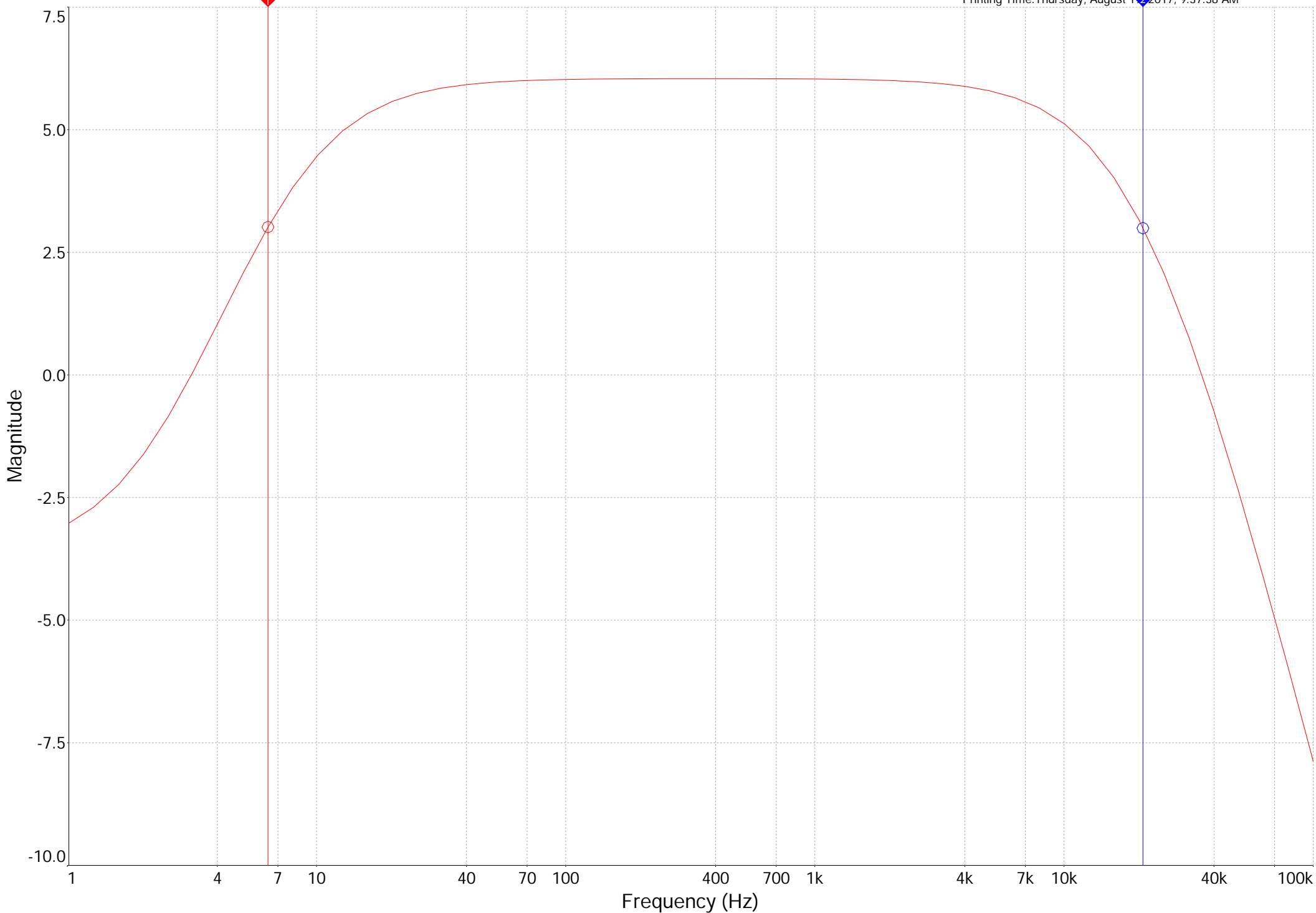


Frequency Response of CS Amplifier With Cs = 100uF

Printing Time: Thursday, August 17, 2017, 9:37:38 AM



☒ V(7)/V(2)

	x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
V(7)/V(2):	6.3120	3.0106	20.6976k	2.9899	20.6913k	-20.6681m	-998.8793n	48.3295μ